
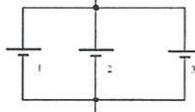


Test: ELECTRICITATE-17 iulie 2015

1. Simbolul unității de măsură a puterii electrice, în sistemul internațional de unități, este:
- a) J b) W c) C
2. Rezistența electrică a unui rezistor este 100Ω , intensitatea curentului electric prin același rezistor este 2mA . Tensiunea între capetele rezistorului are valoarea:
- a) 200V b) $0,2\text{V}$ c) 50V
3. Relația $\rho(\theta) = \rho_0(\theta_{ref})[1 + \alpha \cdot (\theta - \theta_{ref})]$ descrie dependența de temperatură θ a rezistivității electrice a metalelor, α și θ_{ref} fiind constante. Temperaturile θ și θ_{ref} sunt măsurate:
- a) obligatoriu în grade Celsius b) obligatoriu în grade Kelvin c) scala nu contează
4. Dispuneți de patru rezistori cu rezistențele electrice $R_1=100\Omega$, $R_2=300\Omega$, $R_3=500\Omega$ și $R_4=750\Omega$. Cea mai mică rezistență electrică echivalentă pe care o puteți obține folosind rezistorii este:
- a) $1,650\text{k}\Omega$ b) 60Ω c) 825Ω
5. La bornele unei baterii cu tensiunea electromotoare E și rezistența internă r sunt conectați în paralel zece rezistori identici, cu rezistența R . Expresia intensității curentului electric în circuitul format este:
- a) $I = E \cdot (R + r)^{-1}$ b) $I = E \cdot (r + 10R)^{-1}$ c) $I = \frac{E}{r + \frac{R}{10}}$
6. Figura de mai jos reprezintă gruparea în paralel a trei baterii electrice numerotate 1, 2 și 3. Valorile tensiunilor electromotoare și rezistențele lor interne sunt: E_1 , E_2 , E_3 , r_1 , r_2 , r_3 . Gruparea are tensiunea electromotoare echivalentă și rezistența internă echivalentă date de:
- 
- a) $E_{ech} = \frac{E_1 r_1 + E_2 r_2 + E_3 r_3}{r_1 + r_2 + r_3}$
 $r_{ech} = r_1 + r_2 + r_3$
- b) $E_{ech} = \frac{\frac{E_1}{r_1} + \frac{E_2}{r_2} + \frac{E_3}{r_3}}{\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3}}$
 $r_{ech} = \frac{1}{\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3}}$
- c) $E_{ech} = E_1 + E_2 + E_3$
 $r_{ech} = \frac{r_1 r_2 r_3}{r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_1 r_3}$
7. Un conductor cilindric cu diametrul $\Phi = 4,65\text{mm} \approx \sqrt{\frac{6,8 \cdot 10^{-5}}{\pi}}\text{m}$ are aria secțiunii transversale constantă, rezistivitatea electrică $\rho = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ și lungimea $l = 1\text{km}$. Ce rezistență electrică R are conductorul?
- a) $R = \frac{\rho \pi}{4l} \Phi^2 = 2,9 \times 10^{-16} \Omega$
- b) $R = \frac{4\rho l}{\pi} \Phi^{-2} = 1\Omega$
- c) $R = \frac{\pi}{4\rho l} \Phi^2 = 0,1\Omega$

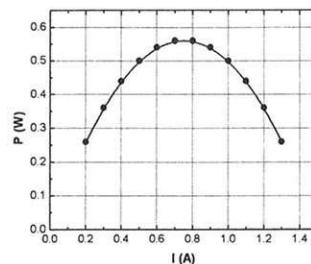
8. Bornele unei baterii sunt conectate la un reostat (rezistență variabilă). Pentru diferite valori ale rezistenței reostatului se măsoară puterea electrică P dissipată pe reostat și intensitatea I a curentului electric prin acesta. Dependența puterii electrice P de intensitatea I este reprezentată în figură. Maximul puterii corespunde valorilor $0,5625\text{W}$ și $0,75\text{A}$. Tensiunea electromotoare E și rezistență internă r a bateriei formează perechea de valori:



- a) $E = 1,5V$ b) $E = 2,25V$ c) $E = 1,5V$
 $r = 1\Omega$ $r = 1\Omega$ $r = 0,75\Omega$
9. La bornele unei baterii cu tensiunea electromotoare E și rezistență internă r sunt conectați în serie trei rezistori identici, cu rezistență electrică R . Dacă puterea dissipată pe cei trei rezistori are aceeași valoare atunci când aceștia sunt conectați în paralel, este îndeplinită relația:

a) $R = r$ b) $R = 3r$ c) $R = r/3$

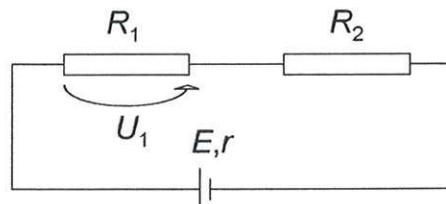10. Circuitul din figura de mai jos conține o baterie cu tensiunea electromotoare E , rezistență internă $r = 0,5\Omega$, și doi rezistori având rezistențele $R_1 = 2015\Omega$, $R_2 = 84,5\Omega$. Valoarea tensiunii U_1 între capetele rezistorului R_1 este de $20,15\text{V}$. Ce valoare are tensiunea electromotoare E a sursei?



a) $E = 15V$ b) $E = 9V$ c) $E = 21V$

11. Doi rezistori cu rezistențele R_1 și R_2 sunt conectați în paralel. Prin primul rezistor trec 10^{15} electroni într-o secundă, prin al doilea trec $0,5 \times 10^{15}$ electroni pe secundă. Câți electroni trec într-o secundă prin rezistență echivalentă a grupării celor doi rezistori?

a) 10^{15} electroni b) $0,25 \times 10^{15}$ electroni c) $1,5 \times 10^{15}$ electroni

12. O baterie cu tensiunea electromotoare $E = 4,5V$ și rezistență internă $r = 1\Omega$ este scurtcircuitată. Modulul cantității de sarcină electrică ce străbate într-o secundă mediul rezistiv din interiorul bateriei are valoarea:

a) $|Q| = 4,5A$ b) $|Q| = 4,5C$ c) $|Q| = 3,5C$